



$$TKI: i_1 = \frac{V_1 - V_{D1}}{R_{1-4}} = \frac{35}{2,72} = 12,86 \text{ mA} \in [10, 20] \text{ mA (catalog-LED)}$$

$$TKI: i_2 = \frac{V_1 - V_{D2}}{R_5} = \frac{38 - 5,6}{4,68} = 6,92 \text{ mA}$$

$$\text{If } i_{D3} \ll i_3 \Rightarrow i_2 \approx i_{D2} + i_3$$

$$\text{If } i_{D5} \ll i_3 \Rightarrow i_{R_{13-14}} \approx i_3$$

$$TKI: V_{D2} = i_3 (R_{11-12} + R_{13-14}) \Rightarrow i_3 = \frac{5,6}{5,852} = 0,957 \text{ mA} \Rightarrow i_{D2} = 6,92 - 0,957 = 5,963 \text{ mA} > 5 \text{ mA}$$

$$TKI: V_{D2} = i_{B3} R_8 + 0,7 + i_{B5} R_{10} \Rightarrow i_{B5} = \frac{5,6 - 0,7}{1} = 4,9 \text{ mA}$$

Q_1, Q_2 formează o oglindă de curent; $Q_{1,2}$ - de accelerație tip, $R_6 = R_7 =$

$$\Rightarrow i_{C1} = i_{C2}; i_{B1} = i_{B2} \ll i_{C1}, i_{C2} \Rightarrow i_{C3} = i_{C1}$$

$$i_{C4} = i_{C2} - i_6$$

$$i_6 = i_{B6} + i_{C8} + i_{C5}; i_{B6} \text{ - ft mic; } i_{C8} \text{ și } i_{C5} \text{ sunt curenți mici, până}$$

când ~~se~~ ^{acionează} protețiile la temperatură, respectiv suprasarcină, tranzistoarele "deschizându-se". $\Rightarrow i_6 \ll i_{C2} \Rightarrow i_{C4} \approx i_{C2}$

$$\Rightarrow i_{B1} = \dots = i_{B4} = 6,125 \text{ mA}$$

$$\begin{cases} i_{B4} \ll i_{C4} \Rightarrow i_{C1} = i_{C3} \\ i_{B3} \ll i_{C3} \Rightarrow i_{C4} = i_{C4} \end{cases} \Rightarrow i_{C1} = i_{C2} = i_{C3} = i_{C4}$$

$$i_{B5} \ll i_{C3} \Rightarrow i_{C1} = i_{C2} = i_{C3} = i_{C4} = \frac{4,9}{2} = 2,45 \text{ mA} \Rightarrow$$

$$TKI: i_2 R_5 + i_{B3} R_8 = i_{C1} R_6 + V_{EC1} \Rightarrow V_{EC1} = 3,24 - 10 = -2,45$$

$$V_{EC1} = V_{EB1} = 0,7V$$

$$TKII: i_2 R_5 + i_{B3} R_8 = i_{C1} R_6 + V_{EC1} + V_{CB3} \Rightarrow V_{CB3} = 32,4 - 2,45 - 0,7 = 29,25V \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{CE3} = 29,25 + 0,7 = 29,95V$$

$$\uparrow i_{B3} \ll i_{div}$$

$$TKII: R_9 i_{B3} + R_{10} i_{10} = i_{div} \cdot R_{22-24} \Rightarrow i_{div} = \frac{R_{10} i_{10}^{+0,7}}{R_{22-24}} = \frac{5,6}{1,381} = 4,05mA \gg i_{B3} \checkmark$$

$$(i_3 = 957\mu A \gg i_{B3} = 6,125\mu A \checkmark)$$

$$V_\sigma = i_{div} (R_{18-21} + R_{22-24}) = 4,05 \cdot (3,771 + 1,381) = 20,87V$$

$$TKII: V_\sigma = i_{D3} \cdot R_{25-28} + V_{D3} \Rightarrow i_{D3} = \frac{17,67}{0,81} = 21,84mA$$

$$(V_{D3} = 3,2V, \text{ la curenți mari } (> 20mA))$$

$$TKII: V_0 = i_L \cdot R_{29-34} \Rightarrow i_L = \frac{20,87}{0,76} = 27,46mA$$

$$V_{BE6} = V_{BE7} = 0,7V \xrightarrow{TKII} V_{CB8} = 1,4V$$

$$TKI: i_{DC} = i_{div} + i_{D3} + i_L = 53,32mA \Rightarrow V_{R_{15-17}} = 53,32 \cdot 0,00141 = 0,07V \Rightarrow$$

$$\xrightarrow{TKII} V_{BE8} = 0,07V \text{ (transistorul nu este deschis) } \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{CE8} = 1,47V \Rightarrow V_{amp} = V_{CE8} + V_\sigma = 20,87 + 1,47 = 22,34V$$

$$V_{amp} = V_{CE5} = 22,34V$$

$$TKII: V_1 - V_{amp} = R_7 i_{C2} + V_{EC2} \Rightarrow V_{EC2} = 5,33V \quad 13,21V$$

$$TKII: 38 - 20,87 = V_{CE7} + 0,07 \Rightarrow V_{CE7} = 17,06V$$

$$TKII: V_{amp} = V_{CE4} + R_{10} i_0 \Rightarrow V_{CE4} = 22,34 - 4,9 = 17,44V$$

$$V_{CB7} = 17,06 - 0,7 = 16,36V \xrightarrow{TKII} V_{CE6}$$

$$\uparrow i_{B2} \ll i_{DC} \Rightarrow i_{C7} = i_{DC} = 53,32mA \Rightarrow i_{B7} = 133\mu A = i_{C6} \Rightarrow i_{B6} = 333\mu A$$

$$TKII: V_{BE5} = i_3 \cdot R_{13-14} = 0,53V$$

$$i_{C8} \approx i_{S8} \text{ (deoarece } V_{BE8} \ll V_{th} \ln(\frac{i_{C8}}{i_{S8}})) ; i_{S8} \xrightarrow{\text{Pspice model}} 10\mu A \ll i_{C8} \Rightarrow$$

$$V_{BE5} = 0,025 \cdot \ln\left(\frac{i_{C5}}{i_{S5}}\right) \Rightarrow \frac{i_{C5}}{i_{S5}} = e^{21,2} \Rightarrow i_{C5} = e^{21,2} \cdot 10^{-11} = 16,1\mu A \Rightarrow i_{B5} = 40,2\mu A$$

$$\Rightarrow i_{C6} = i_{C5} = 16,1\mu A$$

$$i_{C6} = 16,1\mu A$$

$$\begin{aligned}
 \cdot P_{R_{1-4}} &= \cancel{R_{1-4}} \cdot I_1^2 = 12,86^2 \cdot 2,72 \approx 950 \text{ mW} \Rightarrow P_{R_{1-4}} = \frac{450}{4} \approx 112,5 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{5,35}} &= 2 \cdot 6,92^2 \approx 95,77 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_6} &= P_{R_7} = 1 \cdot 2,45^2 \approx 6 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_8} &= P_{R_9} = 0,51 \cdot 6,125^2 \cdot 10^{-6} \approx 19,13 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{10}} &= 1 \cdot 4,9^2 \approx 24 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{11}} &= 2 \cdot 0,957^2 \approx 1,83 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{12}} &= 3,022 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{13}} &= 0,43 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{14}} &= 0,048 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{36}} &= 0,68 \cdot 6,92^2 \approx 32,56 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{15-17}} &= 0,00141 \cdot 53,32^2 \approx 4 \text{ mW} \Rightarrow P_{R_{15-17}} \approx 1,33 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{18}} &= 4,05^2 \cdot 1,5 \approx 24,5 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{19}} &= 4,05^2 \cdot 0,22 \approx 3,61 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{20}} &= 0,836 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{21}} &= 4,05^2 \cdot 2 \approx 32,8 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{22}} &= 16,4 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{23}} &= 0,33 \cdot 4,05^2 \approx 5,41 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{24}} &= 0,051 \cdot 4,05^2 \approx 0,836 \text{ mW}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cdot P_{R_{25}} &= 0,22 \cdot 21,81^2 \approx 104,65 \text{ mW} \approx P_{R_{26}} = P_{R_{27}} \\
 \cdot P_{R_{28}} &= 0,15 \cdot 21,81^2 \approx 71,35 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{29}} &= P_{R_{30}} = P_{R_{31}} = P_{R_{32}} = P_{R_{33}} = 0,15 \cdot 27,46^2 \approx 113,1 \text{ mW} \\
 \cdot P_{R_{34}} &= 0,01 \cdot 27,46^2 \approx 7,54 \text{ mW}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cdot P_{D_1} &= U_{D_1} \cdot I_1 = 3 \cdot 12,86 \approx 38,58 \text{ mW} \\
 \cdot P_{D_2} &= U_{D_2} \cdot I_{D_2} = 5,6 \cdot 5,963 \approx 33,4 \text{ mW} \\
 \cdot P_{D_3} &= U_{D_3} \cdot I_{D_3} = 3,2 \cdot 21,81 \approx 69,8 \text{ mW}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cdot P_{Q_1} &= V_{EC1} \cdot I_{C1} = 0,7 \cdot 2,45 \approx 1,72 \text{ mW} \\
 \cdot P_{Q_2} &= V_{EC2} \cdot I_{C2} = 13,21 \cdot 2,45 \approx 32,36 \text{ mW} \\
 \cdot P_{Q_3} &= V_{CE3} \cdot I_{C1} = 29,95 \cdot 2,45 \approx 73,38 \text{ mW} \\
 \cdot P_{Q_4} &= V_{CE4} \cdot I_{C2} = 17,44 \cdot 2,45 \approx 42,73 \text{ mW}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cdot P_{Q_5} &= V_{CE5} \cdot I_{C5} = 22,34 \cdot 0,016 \approx 0,357 \text{ mW} \\
 \cdot P_{Q_6} &= V_{CE6} \cdot I_{C6} = 16,36 \cdot 0,133 \approx 2,176 \text{ mW} \\
 \cdot P_{Q_7} &= V_{CE7} \cdot I_{C7} = 17,06 \cdot 53,32 \approx 909,6 \text{ mW} \\
 &\quad (\text{transistor de putere}) \\
 \cdot P_{Q_8} &= V_{CE8} \cdot I_{C8} = 1,47 / 10 \mu A \approx 14,7 \mu W
 \end{aligned}$$